

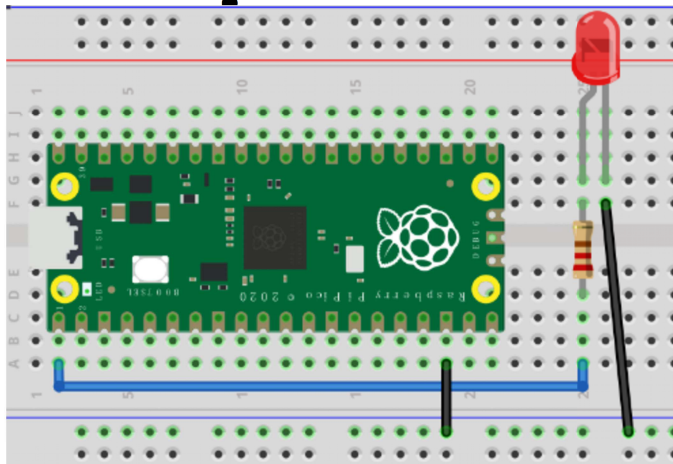


A1E5

- Microcontrôleur Raspberry Pico

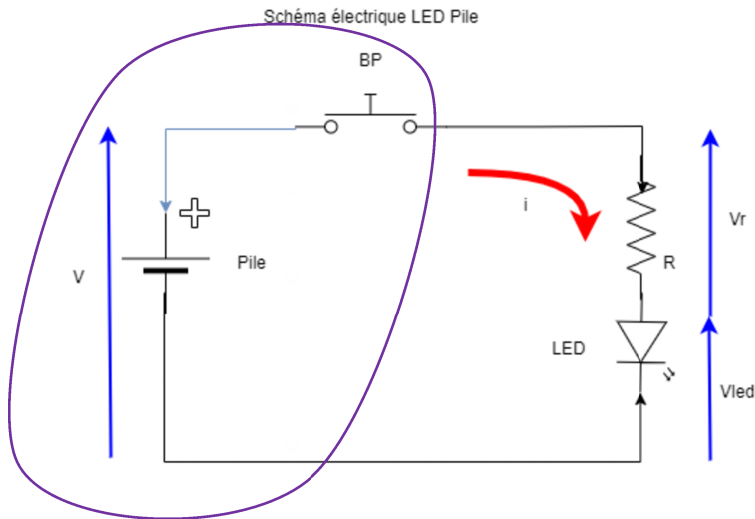

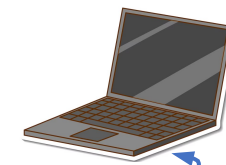C'est le microcontrôleur qui fournira l'énergie (Pile) et commandera la LED



Alimentation USB
et Commande de la LED

Circuit imprimé du microcontrôleur

Câblage sur la plaquette de la LED et de la Resistance



- * Faire vérifier le montage avant connexion du microcontrôleur au PC
- * Ne pas mettre les doigts sur le circuit imprimé du microcontrôleur
- * Tension max sur chaque Pin = 3,3V en Entrée commande